
دانشگاه علم و صنعت ایران
Iran University of Science & Technology

باسمه تعالی

تمرین سوم شبیه‌سازی در نرم افزار DIgSILENT

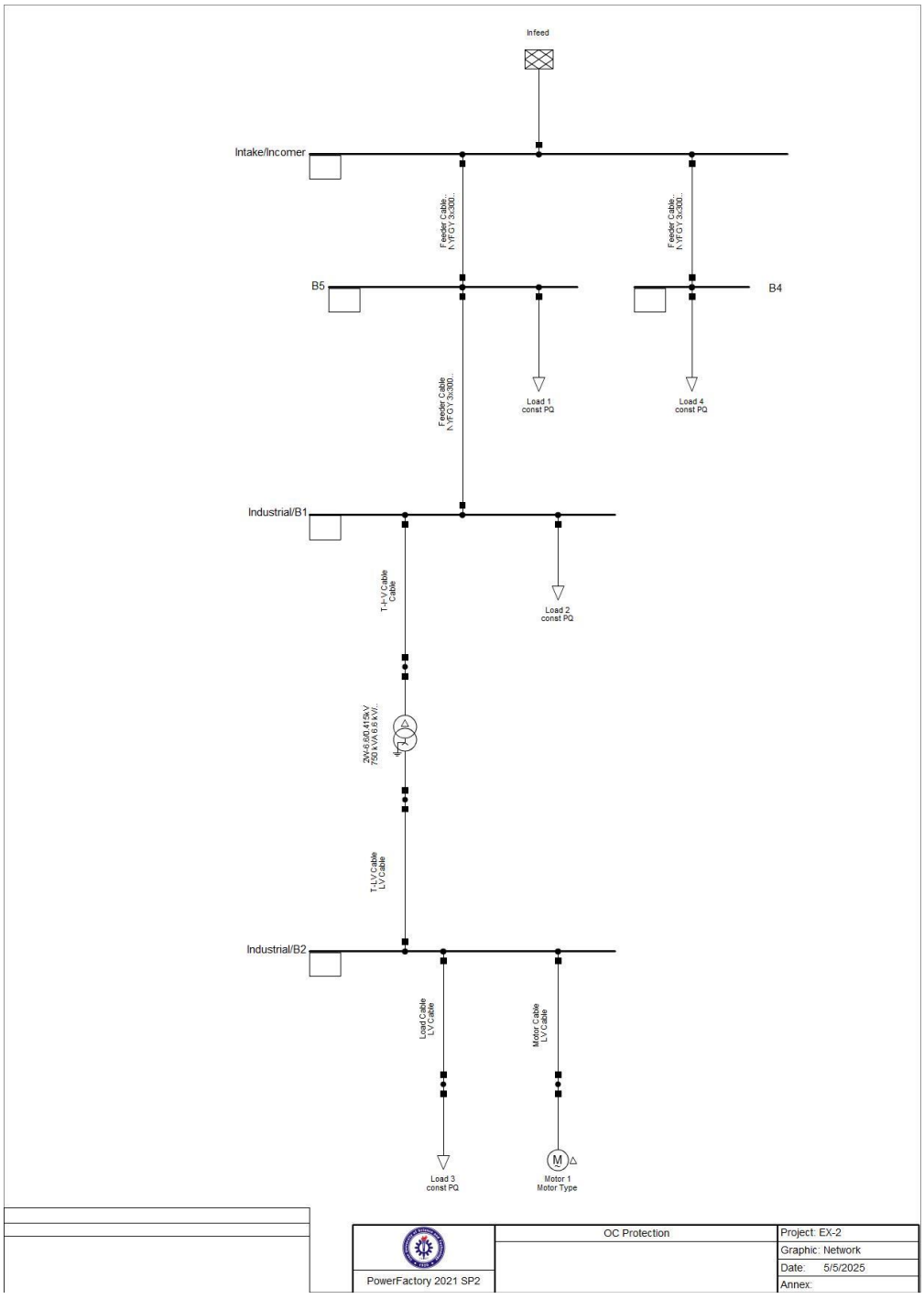۱- تنظیمات حفاظت اضافه جریان (OC) را برای دیاگرام تک خطی زیر انجام دهید. تحلیل محاسبات CT و ماژول های IOC , TOC صورت مفصل در گزارش ذکر شود. (فایل پروژه ضمیمه شده است)



تحویل تمرین به صورت تهیه یک گزارش کار در قالب pdf است که در آن تصاویری از شبیه سازی های انجام شده به همراه توضیحات گام به گام از نحوه انجام شبیه‌سازی و تحلیل نتایج بدست آمده قرار داده می‌شود. فایل خروجی شبیه‌سازی با پسوند (pfd.) و با ورژن ۲۰۲۱ خروجی گفته شده و به همراه گزارش تهیه شده تا یک هفته پس از آپلود فایل تمرین در گروه درسی به ایمیل مدرس حل تمرین ارسال شود.

موفق باشید